 


Machine à Etats finis FSM


- FSM *Finite State Machine*
- Outil pour représenter un **système séquentiel**
- On définit différents **états** dans lesquels peut être le système
- Le passage d'un état à un autre s'effectue si une **condition sur les entrées** est remplie
- Les sorties du système dépendent de **l'état courant** (machine de Moore) ou de **l'état courant et des entrées** (machine de Mealy)

Machine à Etats finis FSM

- Deux architectures courantes :



Machine de Moore

 

Machine de Mealy

- Des bascules enregistrent l'état courant
- Des circuits combinatoires sont placés avant et après les bascules pour déterminer l'état suivant et la valeur des sorties

Machine à Etats finis FSM

Exp: Détecteur de séquence


La porte ne s'ouvre que si l'on tape la séquence '1' '2' '3'

- Etat 0 : le système attend un '1' en entrée, la porte est fermée ($P=0$)
- Etat 1 : le système attend un '2' en entrée, la porte est fermée ($P=0$)
- Etat 2 : le système attend un '3' en entrée, la porte est fermée ($P=0$)
- Etat 3 : la bonne séquence a été entrée, la porte est ouverte ($P=1$)



Machine à Etats finis FSM

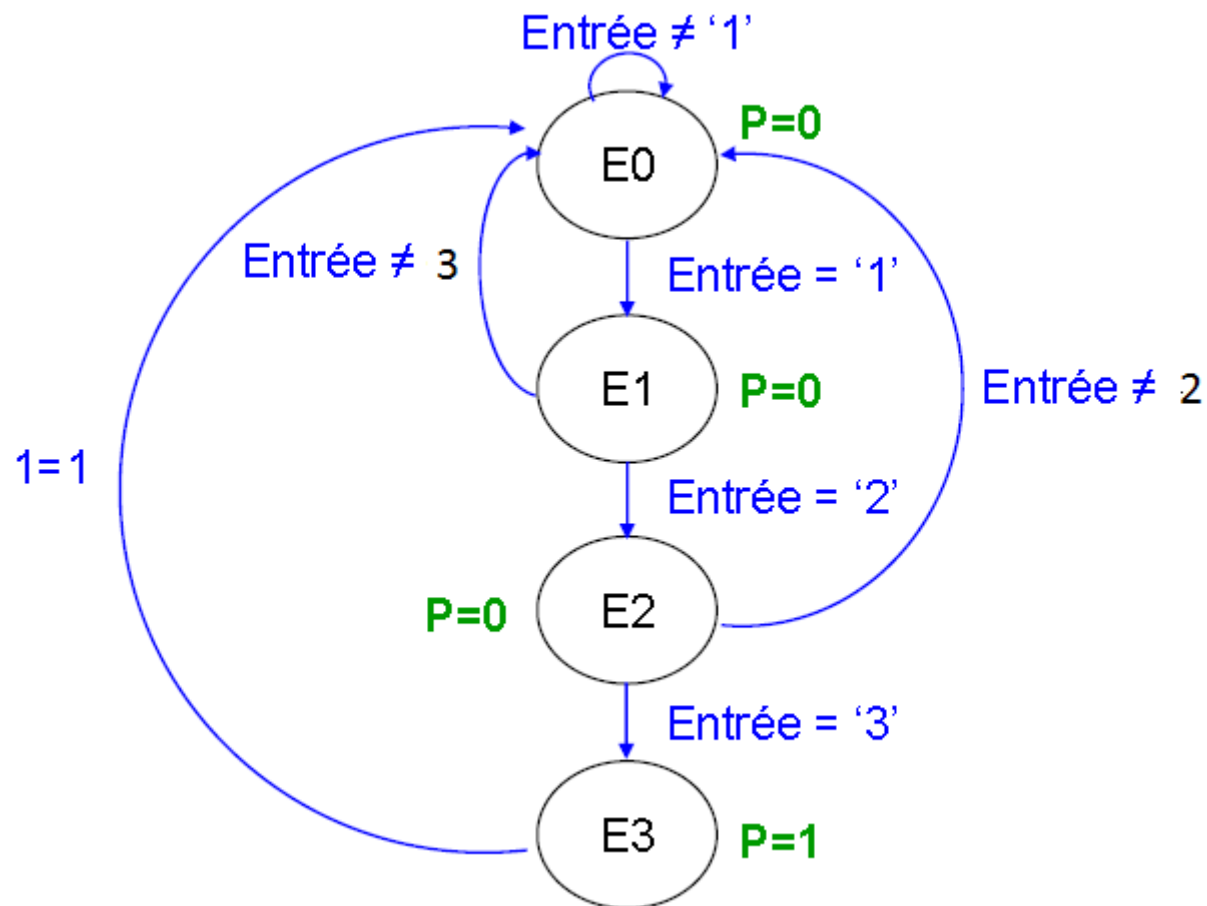On représente une machine à état par un **graphe d'état**




Machine à Etats finis FSM

Graphe d'états

Définition :

 - Un diagramme ou graphe d'états permet d'avoir une représentation graphique d'un système séquentiel.
- Il est constitué par l'énumération de tous les états possible du système.
- Un seul de ces états peut être actif à la fois.
- A chaque état est associé la valeur de la (ou des) grandeur(s) de sortie.



Programmer un FPGA avec un FSM

- Avec le logiciel Quartus, on peut décrire une FSM
 - en utilisant une architecture de Moore ou de Mealy que l'ont fait soit même
 - schématiquement, en rentrant directement le graphe d'état
 - en la décrivant en VHDL

Description d'un FSM en VHDL


● Entité

```
Entity machine is
port(
  clk : in std_logic;
  bouton : in integer range 0 to 9;
  P : out std_logic);
end machine
```

● Architecture

```
architecture arch of machine is
  type StateType is (etat0, etat1, etat2, etat3);
  signal etat : StateType;
begin
```

Déclaration d'un nouveau type énuméré
contenant les noms des états



Déclaration d'un signal du
nouveau type juste déclaré



Description d'un FSM en VHDL

```
begin
```

```
    process(clk)
```

```
    begin
```

```
        if clk'event and clk='1' then
```

```
            case etat is
```

```
                when etat0 => if bouton = 1 then etat <= etat1;
```

```
                               else etat <= etat0; end if;
```

```
                when etat1 => if bouton = 2 then etat <= etat2;
```

```
                               else etat <= etat0; end if;
```

```
                when etat2 => if bouton = 3 then etat <= etat4;
```

```
                               else etat <= etat0; end if;
```

```
                when etat3 => etat <= etat0;
```

```
            end case;
```

```
        end if;
```

```
    end process;
```



```
    P <= '1' when (etat =etat3) else '0';
```

```
end arch;
```

Gestion des états

Gestion de la valeur de la
sortie

Description d'un FSM en VHDL

  


```



1  -----
2  ENTITY simple_fsm IS
3      PORT ( a, b, d, clk, rst: IN BIT;
4              x: OUT BIT);
5  END simple_fsm;
6  -----
7  ARCHITECTURE simple_fsm OF simple_fsm IS
8      TYPE state IS (stateA, stateB);
9      SIGNAL pr_state, nx_state: state;
10 BEGIN
11     ----- Lower section: -----
12     PROCESS (rst, clk)
13     BEGIN
14         IF (rst='1') THEN
15             pr_state <= stateA;
16         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
17             pr_state <= nx_state;
18         END IF;
19     END PROCESS;
20     ----- Upper section: -----
21     PROCESS (a, b, d, pr_state)
22     BEGIN
23         CASE pr_state IS
24             WHEN stateA =>
25                 x <= a;
26                 IF (d='1') THEN nx_state <= state
27                     ELSE nx_state <= stateA;
28                 END IF;
29             WHEN stateB =>
30                 x <= b;

```

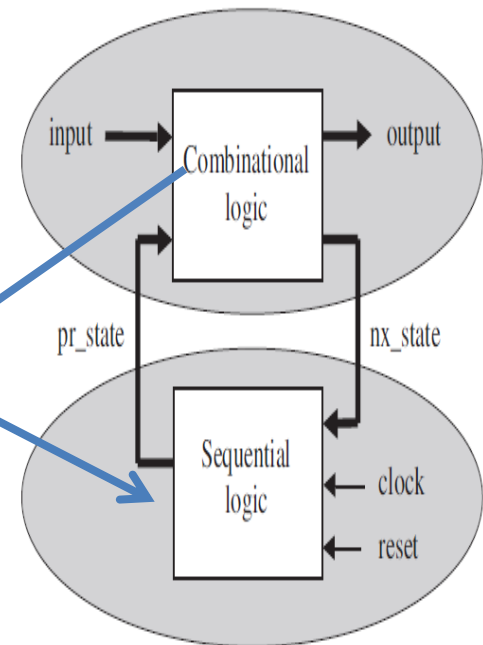Reset asynchrone pour l'initiation
de l'état de l'FSM



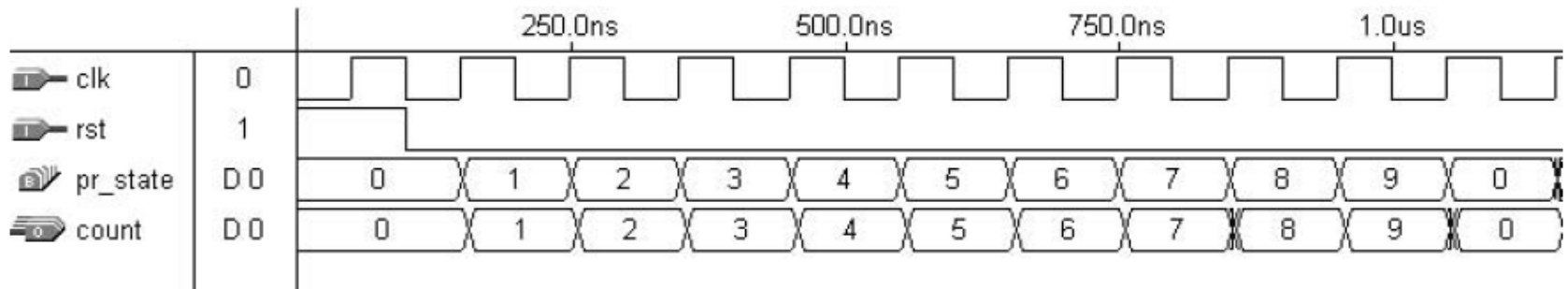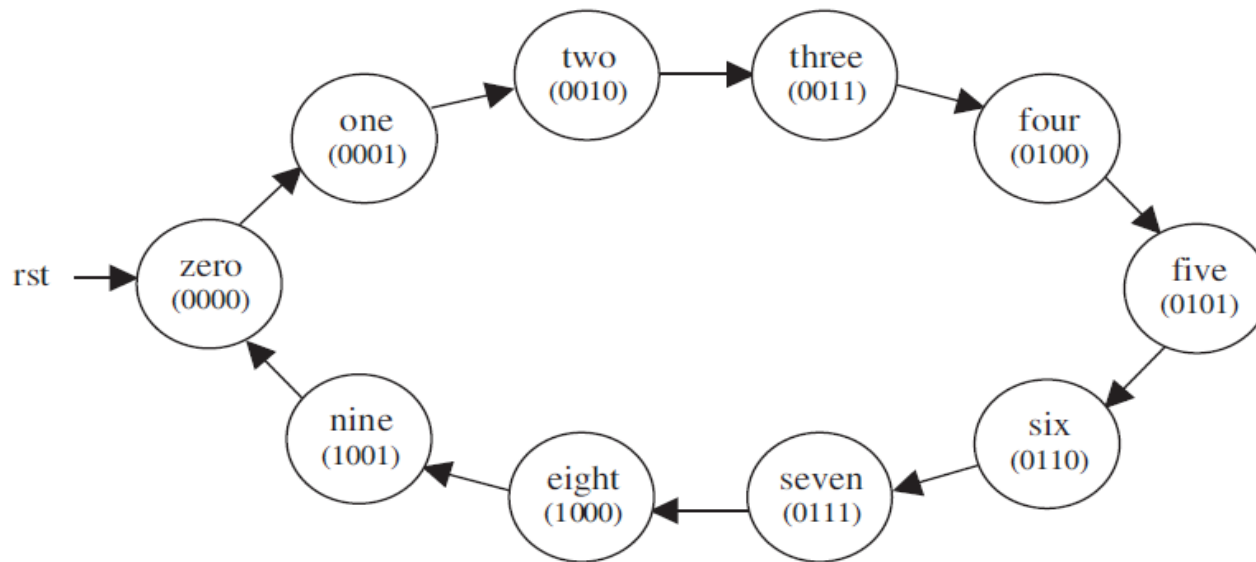Exp: conter BCD/ décrire le fct de ce circuit en se basant sur le diagramme d'états suivant:



```

1  -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY counter IS
6      PORT ( clk, rst: IN STD_LOGIC;
7              count: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0));
8  END counter;
9  -----
10 ARCHITECTURE state_machine OF counter IS
11     TYPE state IS (zero, one, two, three, four,
12                     five, six, seven, eight, nine);
13     SIGNAL pr_state, nx_state: state;
14 BEGIN
15     ----- Lower section: -----
16     PROCESS (rst, clk)
17     BEGIN
18         IF (rst='1') THEN
19             pr_state <= zero;
20         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
21             pr_state <= nx_state;
22         END IF;
23     END PROCESS;
24     ----- Upper section: -----
25     PROCESS (pr_state)
26     BEGIN
27         CASE pr_state IS
28             WHEN zero =>
29                 count <= "0000";
30                 nx_state <= one;
31             WHEN one =>
32                 count <= "0001";
33                 nx_state <= two;

```

```

34      WHEN two =>
35          count <= "0010";
36          nx_state <= three;
37      WHEN three =>
38          count <= "0011";
39          nx_state <= four;
40      WHEN four =>
41          count <= "0100";
42          nx_state <= five;
43      WHEN five =>
44          count <= "0101";
45          nx_state <= six;
46      WHEN six =>
47          count <= "0110";
48          nx_state <= seven;
49      WHEN seven =>
50          count <= "0111";
51          nx_state <= eight;
52      WHEN eight =>
53          count <= "1000";
54          nx_state <= nine;
55      WHEN nine =>
56          count <= "1001";
57          nx_state <= zero;
58      END CASE;
59  END PROCESS;
60 END state_machine;
61 -----

```

Library

- LIBRARY declarations:
 - contient une liste de tous les bibliothèques à utiliser dans le design
 - Une collection de toutes pieces (parties) communes de code. Placez ces pieces dans une “LIBRARY” les permettent d'être réutiliser et partager avec d'autres designs.

Library

Library Déclarations:

- ✓ Deux lignes de code sont nécessaires, un contenant le nom de la bibliothèque et un autre contenant « a use clause »:


```
LIBRARY library_name;  
USE library_name.package_name.package_parts;
```

exp: Library ieee, std, work, etc


```
LIBRARY ieee;           -- A semi-colon (;) indicates  
USE ieee.std_logic_1164.all; -- the end of a statement or  
  
LIBRARY std;            -- declaration, while a double  
USE std.standard.all;   -- dash (--) indicates a comment.  
  
LIBRARY work;  
USE work.all;
```

Library

 - ✓ std_logic_1164 package de Libra IEEE specifie un system logique à multi-niveaux
- ✓ std: Libra de ressources (type de données, text I/O,) pour l'environnement de design VHDL Library
- ✓ Work:library de sauvegarde de notre design(.VHDL, fichiers crés par le compiler, simulator)



Library

 

Ces parties de code peuvent être écrites:

-components

-fonctions

-procédures



Placer dans un « Package »

Package

User developed package

```
use package_name.all;
```

Example

```
library lib_name;           -- make library visible  
use lib_name.pkg_name.all;  -- make package visible
```

- Package *standard* of library *std*: Defines BIT, BOOLEAN, INTEGER, and REAL data types.
- Package *std_logic_1164* of library *ieee*: Defines STD_LOGIC and STD_ULOGIC data types.
- Package *std_logic_arith* of library *ieee*: Defines SIGNED and UNSIGNED data types, plus several data conversion functions, like *conv_integer(p)*, *conv_unsigned(p, b)*, *conv_signed(p, b)*, and *conv_std_logic_vector(p, b)*.
- Packages *std_logic_signed* and *std_logic_unsigned* of library *ieee*: Contain functions that allow operations with STD_LOGIC_VECTOR data to be performed as if the data were of type SIGNED or UNSIGNED, respectively.

Package

Package declaration format:

```
package package_name is  
  ... exported constant declarations  
  ... exported type declarations  
  ... exported subprogram declarations  
end package_name;
```

Package body format:

```
package body package_name is  
  ... exported subprogram bodies  
  ... other internally-used declarations  
end package_name;
```

Example:

```
package ee530 is  
  constant maxint: integer := 16#ffff#;  
  type arith_mode_type is (signed, unsigned);  
  function minimum(constant a,b: in integer) return integer;  
end ee530;
```

Package

```
package body ee530 is
  function minimum (constant a,b: integer) return integer is
    variable c: integer; -- local variable
  begin
    if a < b then
      c := a; -- a is min
    else
      c := b; -- b is min
    end if;
    return c; -- return min value
  end;
end ee530;
```